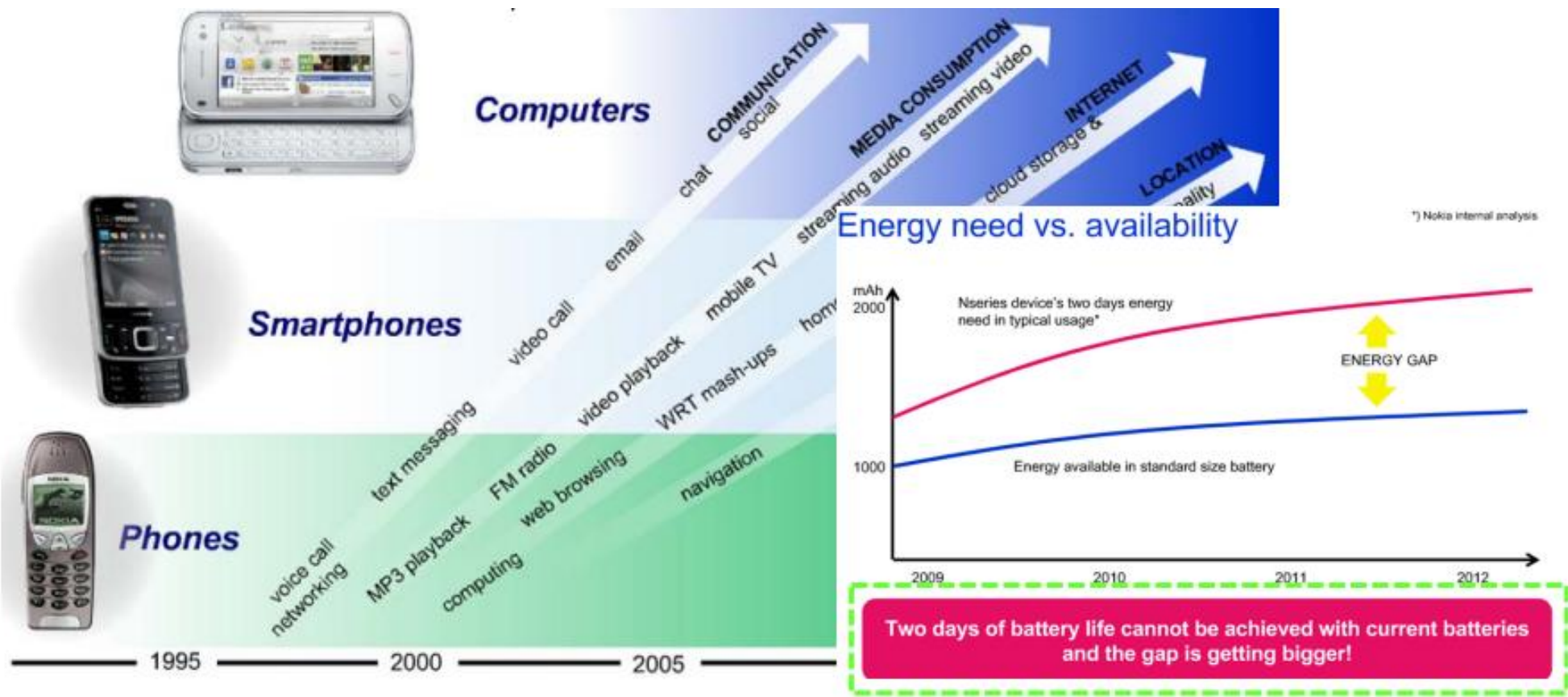




# 電源管理背景 (1/2)

- 多功能且輕薄短小是消費者本位的實踐
  - 多功能 → 更多功能的加入導致功耗提升
  - 輕薄短小 → 限制並且縮小電池儲能多寡
  - 合宜的待機時間成為理想鄉 → 提升效率


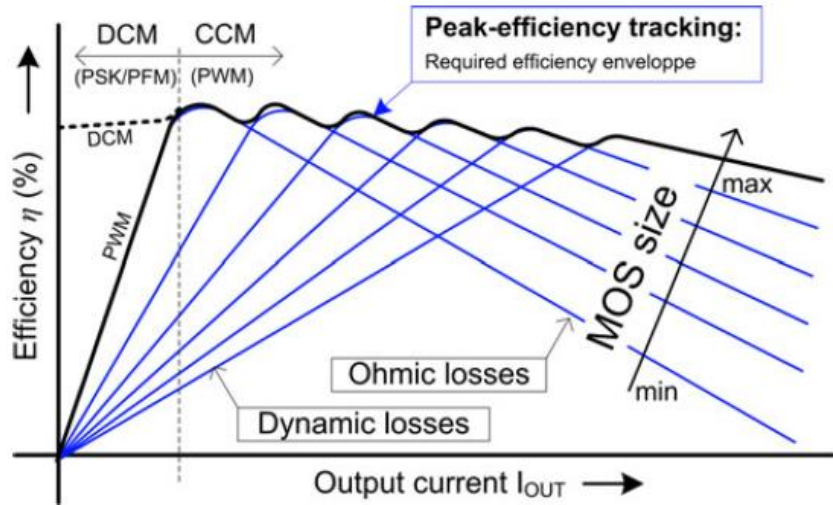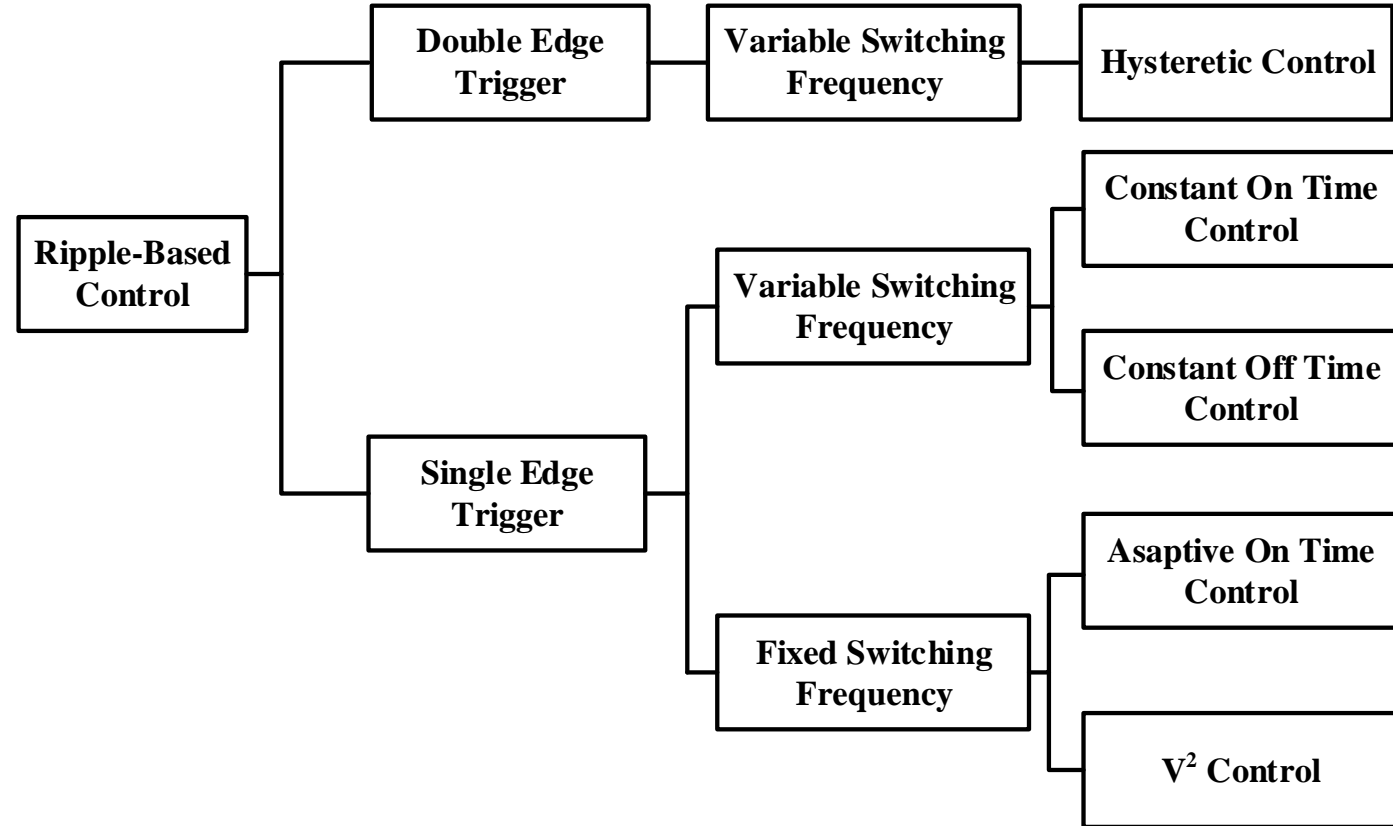
# 電源管理背景 (2/2)

- 極輕負載 (ultra light load case)
  - 切換損失
  - 控制電路功耗
- 對策
  - 減少切換頻率  $\Rightarrow$  變頻
  - 控制電路精簡化  $\Rightarrow$  單緣觸發





(Fig referenced by Peak-Efficiency Detection and Peak-Efficiency Tracking Algorithm for Switched-Mode DC-DC Power Converters  
 IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS, VOL. 29, NO. 12, DECEMBER 2014)

# Constant On Time Control (1/2)

- 架構特色

- 單緣觸發
- 變頻
- 谷值電壓控制 (Valley Voltage Control)
- 具快速暫態響應

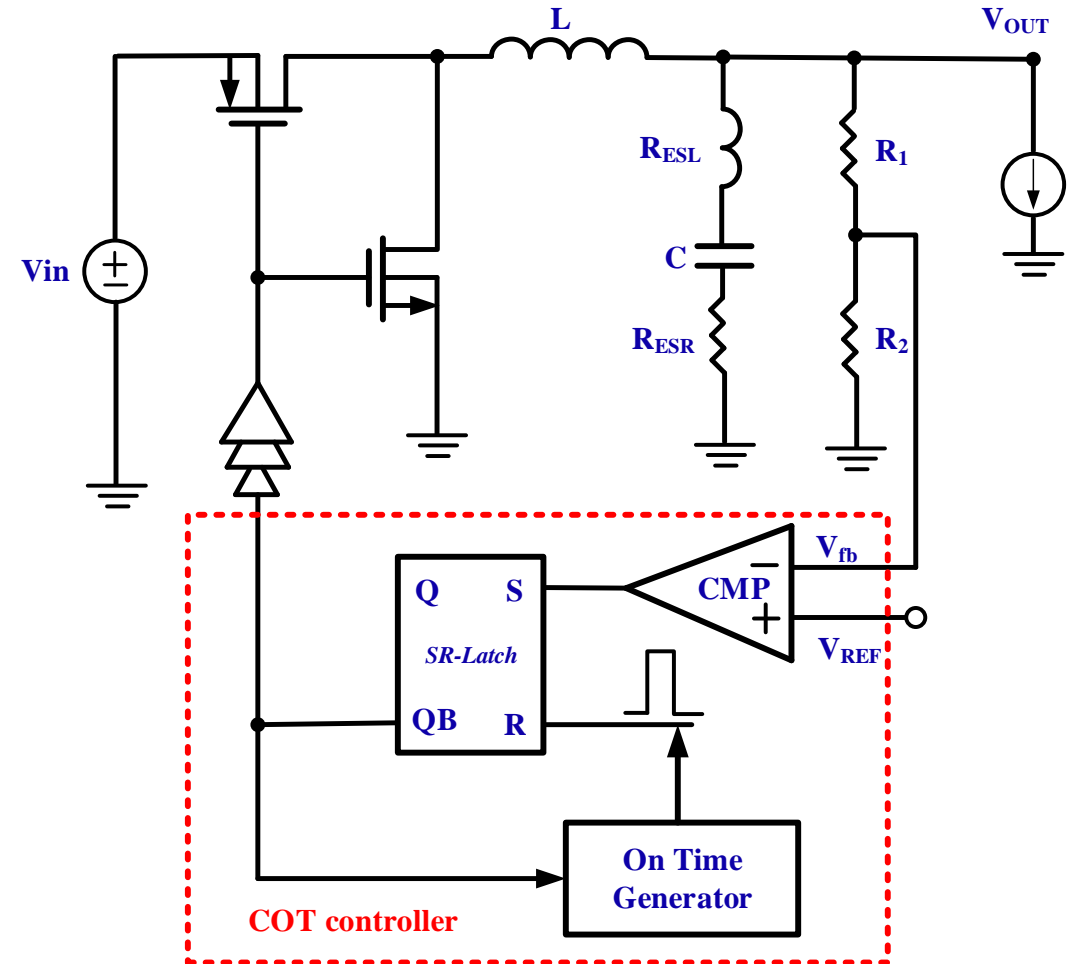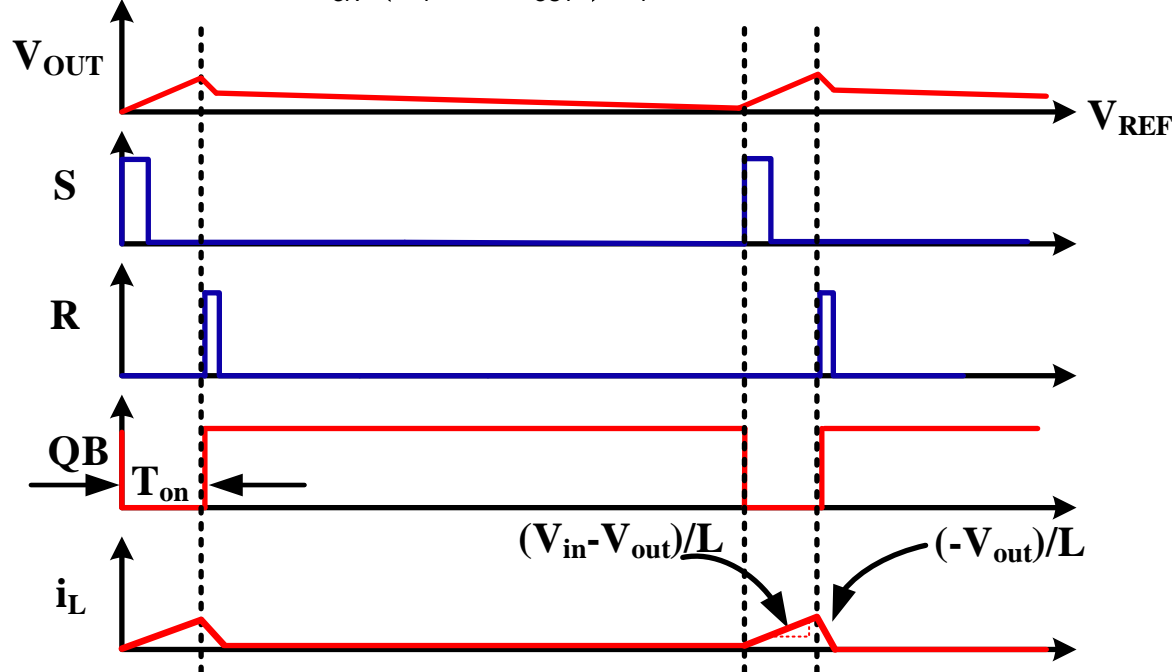
$$f_{S.DCM} = \frac{2 \cdot L \cdot I_{OUT} \cdot V_{OUT}}{T_{ON}^2 (V_I - V_{OUT}) V_I}$$



(固定導通時間控制電路架構)
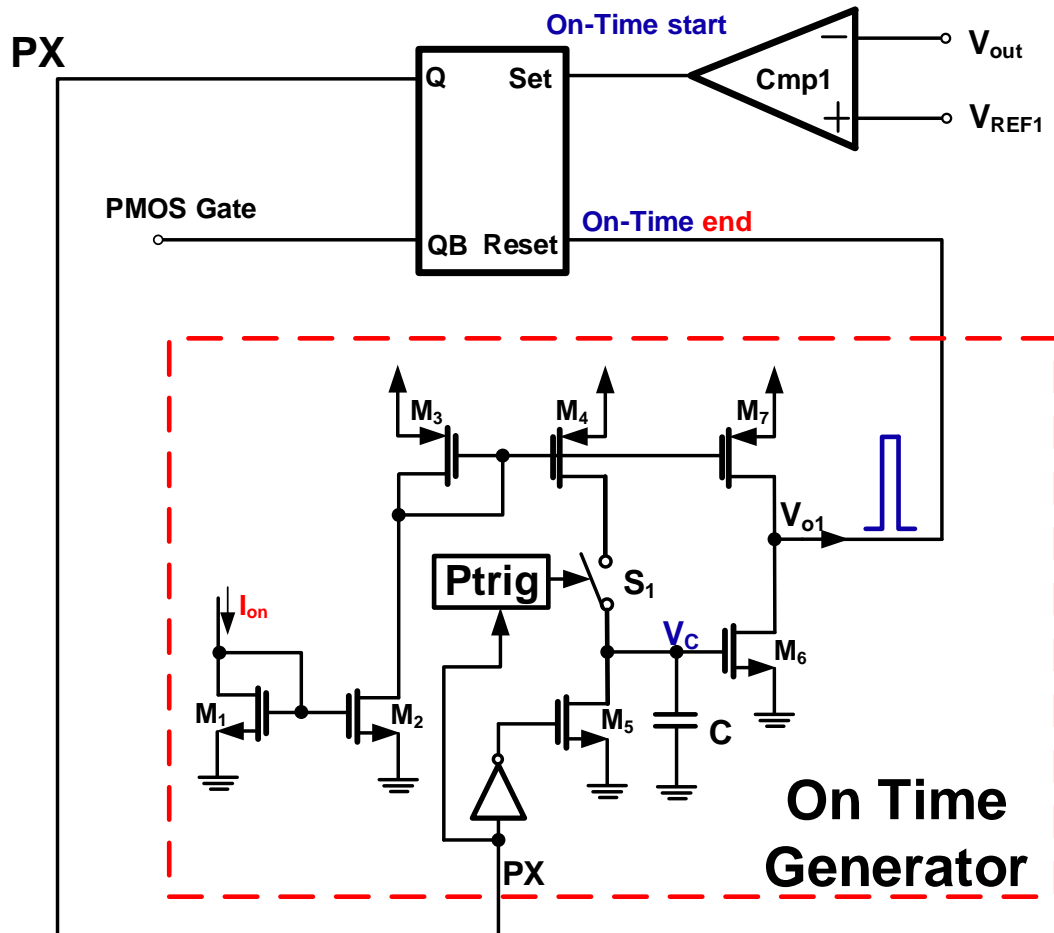
# Constant On Time Control (2/2)

- Control Method
  - Signal depend on Q to trig ONTG



- Design Formula

◆ Ideally set the  $V_{GS} = V_{OUT}$

$$V_c = \frac{1}{C} \int I \cdot dt$$

$$T_{on} = \frac{V_{th6} \cdot R_{BIAS} \cdot C}{V_{in} - V_{GS}}$$

◆  $T_{on}$  depends on  $V_{th6} R_{BIAS} C$

Set	Reset	Q	QB
0	0	Q	QB
0	1	0	1
1	1	1	0
1	0	1	0